
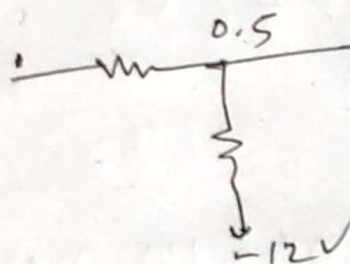
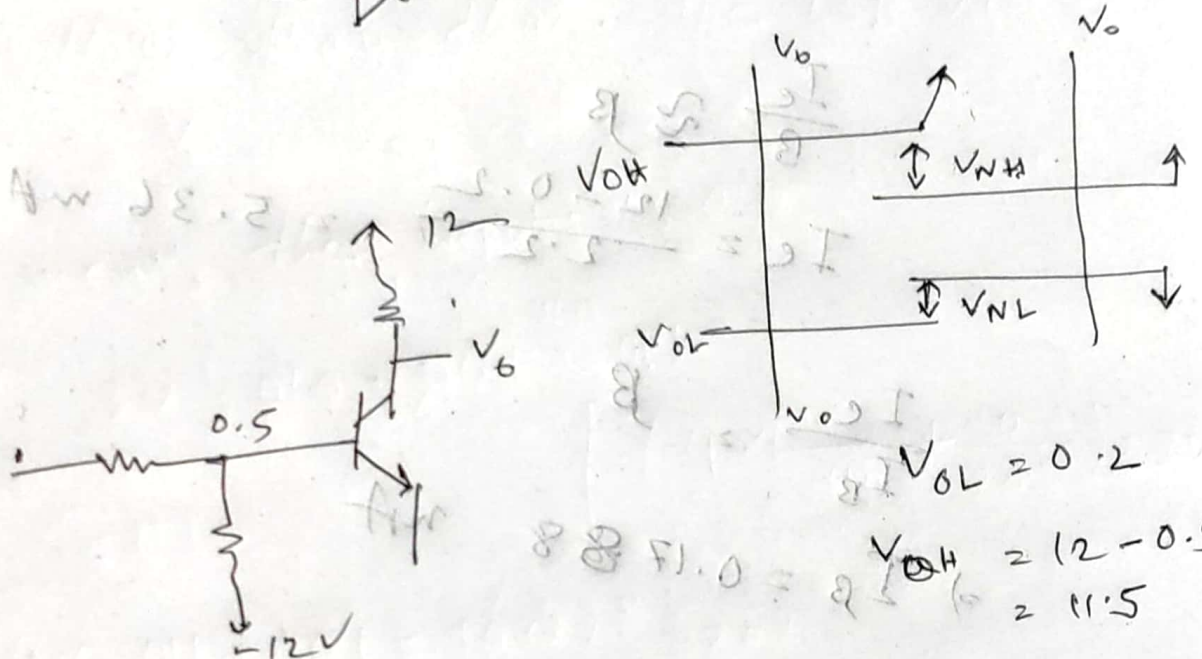


Home work - 3

Noise margin :

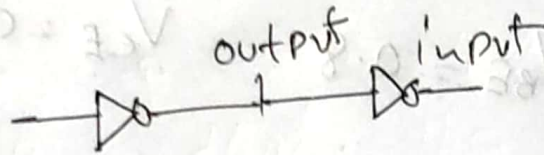

$$\frac{81 + 8.0}{100} = 5 I$$

V_{IL} calculation

Think of 'input' when calculation V_{IL}

$$V_{BE} = 0.5V$$

$$\text{cutoff } I_C = I_B = I_E = 0$$

$$V_{BE} = 0.5$$

$$V - 0.5 = -0.125 \times 15$$

$$I_1 = I_2$$

$$V_i = 0.5 + 15 \times 0.125$$

$$0.5 - (-12)$$


$$= 2.375$$

$$\frac{100}{I_2} = 0.125$$

V_{2H}

saturation,

$V_{BE} = 0.8$ $V_{CE} = 0.2$

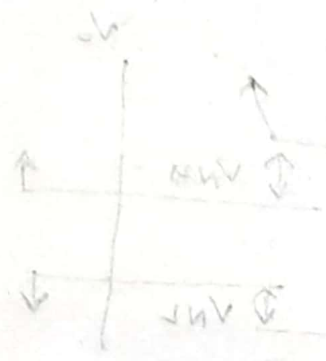


$\frac{I_c}{I_b} \approx \beta$

$I_c = \frac{12 - 0.2}{2.2} = 5.36 \text{ mA}$

$\frac{I_{c(sat)}}{I_B} = \beta$

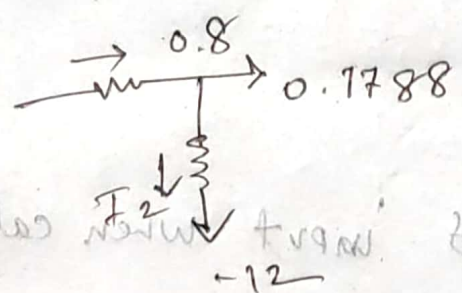$2.0 - 0.1 = 1.9$
 $2.0 = 1.9 \times \beta \Rightarrow \beta = 0.1788$



$I_2 = \frac{0.8 + 12}{100}$

$= 0.128$

$I_1 = 0.128 + 0.1788$

$= 0.3068 \text{ mA}$

$0.3068 \times 15 = V_i + 0.8$

$\Rightarrow 0.3068 \times 15 + 0.8 = V_i$

$V_{IH} = 5.4018$

$V_{NH} = 11.5 - 5.4018 = 6.098$

$V_{NL} = 2.375 - 0.2 = 2.175$

So, noise margin
 $\min(V_{NH}, V_{NL}) = 2.175$