

Rakib

Comp. no. 2020

MD Rakib Hossain

ID: 21301188

sec: 11

CSE 350 (+)

(-)

Ans to the Q. No. 1

a

input voltage range =  $(0 - V_{ref})$ .

5.12 V

Given, step size = 0.02 V

$$\text{Step size} = \frac{\text{voltage range}}{\text{number of steps}}$$

$$\therefore \text{number of steps} = \frac{\text{voltage range}}{\text{step size}}$$

$$= \frac{5.12}{0.02}$$

$$= 256$$

bit

$$2^n = 256$$

$$\therefore n = 8$$

Number of bits used =  $\log_2(256)$

$$= 8 \quad \text{Ans! -}$$

B

(Prob-0) Given,  $V_{in} = 3V$   
Let output count =  $m$ .

$$V_{in} = \frac{m}{2^n} V_{ref}$$

$$\Rightarrow m = \frac{V_{in} 2^n}{V_{ref}}$$

$$= \frac{3 \times 256}{5.12}$$

$$151.2 \approx 150$$

the ADC output count = 150.

$$T_1 = \frac{2^n}{\text{Clock}}$$

$$\text{Clock} = 2 \text{ MHz} \\ = 2 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$= \frac{256}{2 \times 10^6}$$

$$= \frac{2.56 \times 10^{-4}}{2}$$

$$= 1.28 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$T_2 = \frac{m}{\text{Clock}} = \frac{150}{2 \times 10^6} = 7.5 \times 10^{-5} \text{ s}$$

So, time to get the output =  $T_1 + T_2$

$$= 1.28 \times 10^{-4} + 7.5 \times 10^{-5}$$

$$= 2.03 \times 10^{-4} \text{ s}$$



if  $V_{in} = 4$  we need to find how the graph will change. ~~from~~ from (b),

$$V_o(t) = \frac{V_{in}}{R_C} t$$

$$[t = t_1]$$

$$V_{in} = 3$$

$$\text{for } t < t_1, V_o(t) = \frac{V_{in}}{R_C} t$$


for,  $t > t_1$

$$V_o(t) = -\frac{V_{ref}}{R_C} t$$

Here,

$V_{o3V}$  is the value of  $V_{in} = 3V$

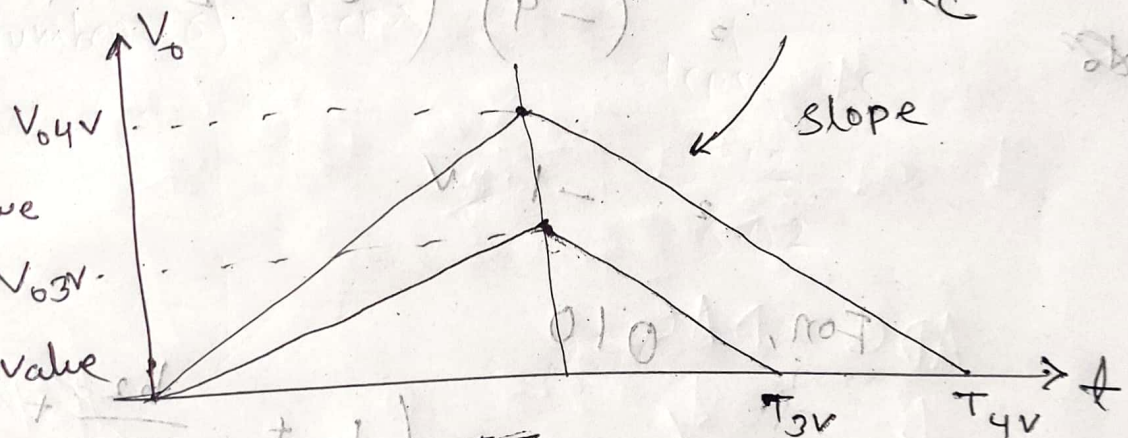$V_{o4V}$  is the value of  $V_{in} = 4V$



Here, we can see since the slope before  $t_1$  line depends on  $V_{in}$ , the slope of  $V_{in} = 4V$  is more, After the  $t_1$  line, slope is constant.

## Ans to the Q. No. 2

a

Given

$$R_f = 10 \text{ k}\Omega, V_R = -4$$

for, 001,

$$V_o = -(V_R) \times \left( \frac{R_f}{R_i} \right)$$

$$= -(-4) \times \frac{10}{40}$$

$$= 1 \text{ V}$$

for, 010,

$$V_o = -(-4) \times \left( \frac{10}{20} \right)$$

$$= 2 \text{ V}$$

B

①

~~Step size~~  $\text{Step size} = \frac{16-0}{2^3} = \frac{16}{8} = 2$

$$I = \frac{16}{8R} = \frac{2}{R}$$



$$V_0 = 0V$$

$$V_1 = IR_1 = \frac{2}{R} \times \frac{R}{2} = 1V$$

$$V_2 = \frac{2}{R} \times \frac{3R}{2} = 3V$$

$$V_3 = \frac{2}{R} \times \frac{5R}{2} = 5V$$


$$V_4 = \frac{2}{R} \times \frac{7R}{2} = 7V$$

$$V_5 = \frac{2}{R} \times \frac{9R}{2} = 9V$$

$$V_6 = \frac{2}{R} \times \frac{11R}{2} = 11V$$

$$V_7 = \frac{2}{R} \times \frac{13R}{2} = 13V$$
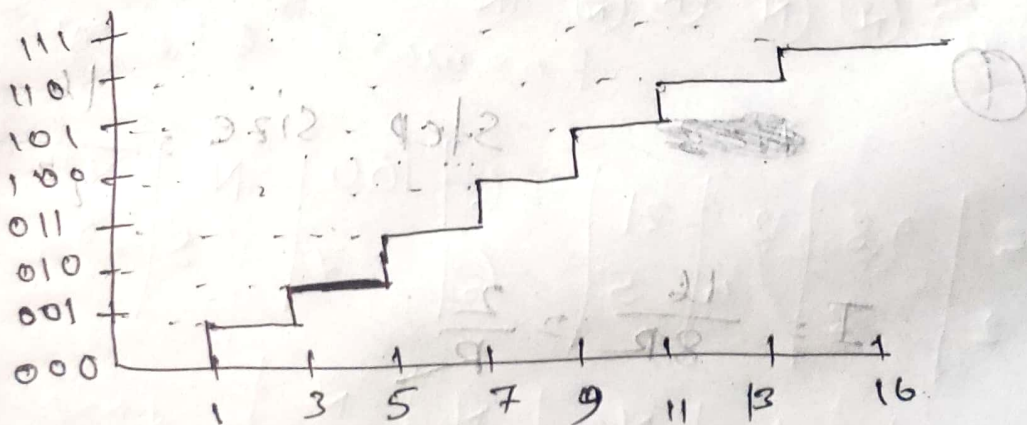
$$V_8 = \frac{2}{R} \times \frac{16R}{2} = 16V$$



The range = 3 to 5 V

11) Here, since the range is between 3V to 5V, the DAC will only be able to produce 3V to 4V. and since, the  $V_R$  is -4V, it can't produce any voltage than that. The LSB value is

LSB =  $\frac{V_R}{2^n}$  =  $\frac{-4V}{2^2}$  = -1V  
 2V means the input is 010

$$3V = 010 + 001 = 011$$

$$\left[ 4 \times \left( \frac{10}{40} + \frac{10}{20} \right) \right] = 3V$$

$$4V = 011 + 001 = 100$$

$$\left[ 4 \left( \frac{10}{10} \right) \right] = 4V$$

All possible combinations are  
 (011 and 100)

Ans.



For a 2-bit flash ADC,

$$N=2$$

So, Register need =  $2^N = 4$

Comparator need =  $2^N - 1 = 4 - 1 = 3$

Ans:-

$$V_E = \left( \left( \frac{01}{25} + \frac{01}{10} \right) \times N \right)$$

$$001 = 100 + 110 = V_N$$

$$[V_N = \left( \frac{01}{01} \right) \times N]$$